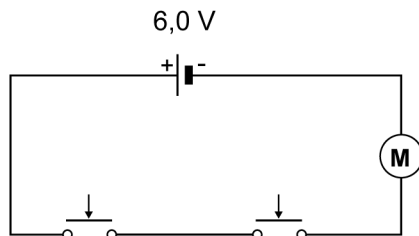


Elektrische puntenslijper

29 maximumscore 2

voorbeeld van een juist schakelschema:



- juiste symbolen voor drukschakelaar(s) en elektromotor
- de drie elektronicacomponenten in serie geschakeld

1
1

Opmerkingen

- Als de kandidaat een of meer extra componenten plaatst en/of verbindingen maakt, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen.
- Als de kandidaat (bij gesloten schakelaars) een open stroomkring heeft getekend, hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen.

30 maximumscore 3

$P = 0,32 \text{ W}$

- juist omrekenen van de stroomsterkte
- gebruik van de formule $P = U \cdot I$
- rest van de berekening juist

1
1
1