

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Regenmelder

16 maximumscore 1

Het antwoord moet het inzicht bevatten dat een luidspreker op wisselspanning werkt.

17 A

18 maximumscore 2

- basis 1
- van de collector naar de emitter 1

Opmerking

Het tweede scorepunt alleen toekennen indien beide keuzes juist zijn.

19 C