

Licht in balans

33 maximumscore 3

- juiste symbool voor de lampen 1
- lampen parallel geschakeld 1
- schakelaar naast de spanningsbron in het onvertakte deel 1

Opmerkingen


Als de kandidaat een kortsluiting maakt geen scorepunt voor deze vraag toekennen.

Als het circuit niet gesloten is 1 scorepunt aftrekken.

34 maximumscore 3

$F_z = 2,5 \text{ N}$ (met een marge van 0,2 N)

voorbeeld van een constructie:

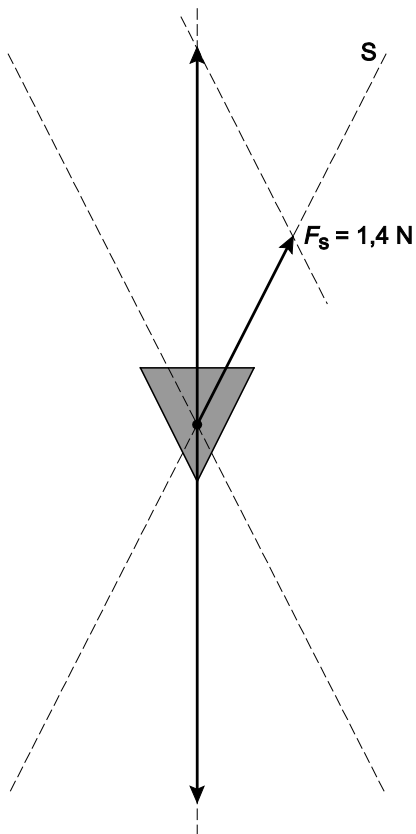

- constructie van de verticale kracht 1
- juiste lengte en richting van de zwaartekracht 1
- opmeten en noteren van de zwaartekracht 1

Opmerking

Als de kandidaat geen constructie heeft uitgevoerd geen scorepunten voor deze vraag toekennen.