

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Plantjes water geven

32 maximumscore 2

- te groot 1
- dieper, kleiner maken 1

Opmerking

Het tweede scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.

33 maximumscore 2

- LED op de juiste plaats (onder) 1
- LED in de juiste richting 1

34 maximumscore 1

Het antwoord moet het inzicht bevatten dat er zowel bij droge als natte potgrond er sprake is van een gesloten circuit. Er loopt dus altijd een stroom.

35 C