

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

## Licht in de auto

---

15 maximumscore 2

$$R = 15 \Omega$$

- gebruik van  $R = U / I$  1
- rest van de berekening juist 1

16 maximumscore 2

- basis, opgeladen 1
- de transistor, condensator 1

*Opmerking*

*Elk scorepunt pas toekennen als beide keuzes juist zijn.*

17 D